

Übung 4

Laurenz Weixlbaumer, 11804751

November 2018

1 Ansteuerung der Operation (MUX-2 Multiplexer)

(a) Schaltbild eines MUX-2 Multiplexers aufgebaut aus MUX-1 Basisblöcken.

